

على حمزهپور - 810100129 - ميانترم درس cad

دیتاپث اولیه:

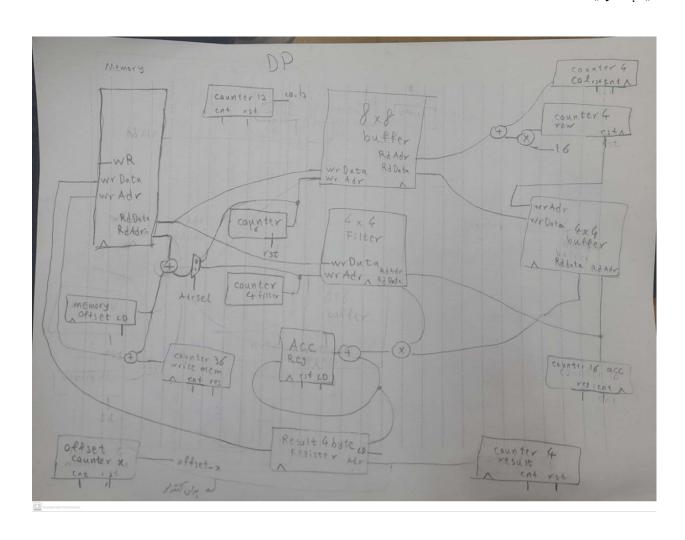


دیتاپث نهایی:

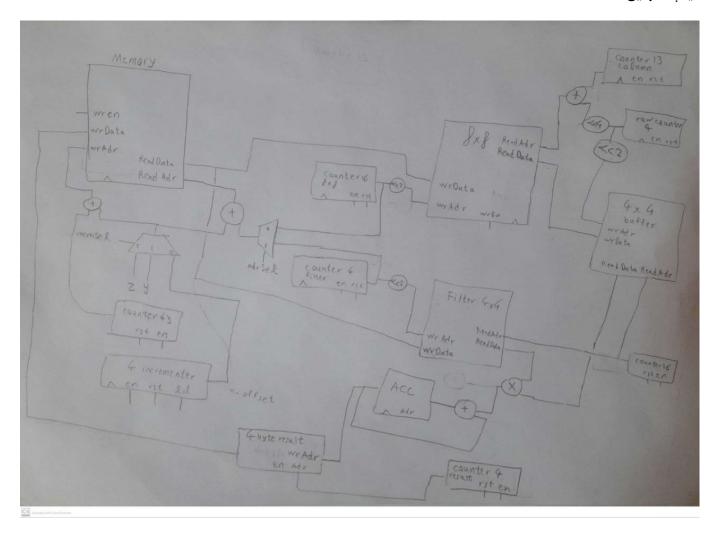


تغییرات بین نسخه اولیه و نهایی: برای درست شدن آدرسها یک سری شیفتر بعد از کانترها قرار داده شد همچنین کانتر مخصوص ستون از 4تایی به 13تایی افزایش پیدا کرد و نیازی کانتر 12تایی در نسخهی اولیه نبود و حذف شد. همچنین در نسخهی اولیه اشتباها در نظر گرفته شده بود که خروجی عکس 12*12 است در حالیکه در حقیقت 13*13 است پس کانتر 36تایی به 43 افزایش پیدا کرد(چون 43 بار باید در حافظه نوشته شود) و کانتر ستون هم به همین دلیل 13تایی شد. همچنین برای آفست آدرس حافظه صرفا یک ماکس 3تایی قرار داده شد و رجیستر حذف شد. آفست مربوط به x که آدرسی را که تا اینجا از عکس لود کردیم را نگه میداشت هم دچار تغییرات جزیی شد و در هر بار عملیات باید 4 واحد به آن اضافه شود.

كنترلر اوليه:

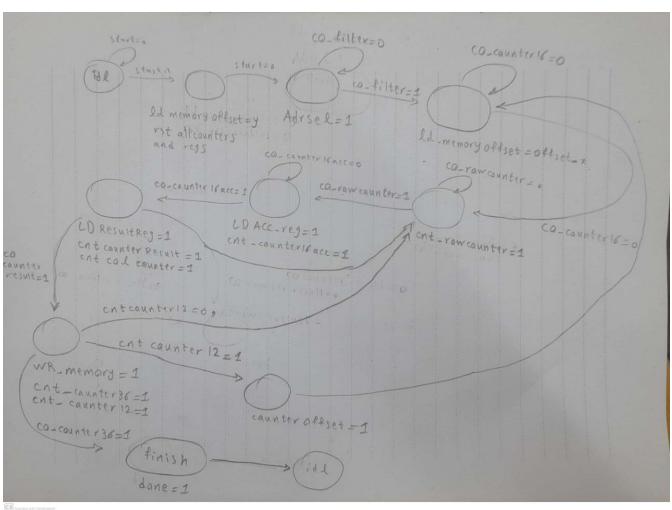

کنترلر نهایی:

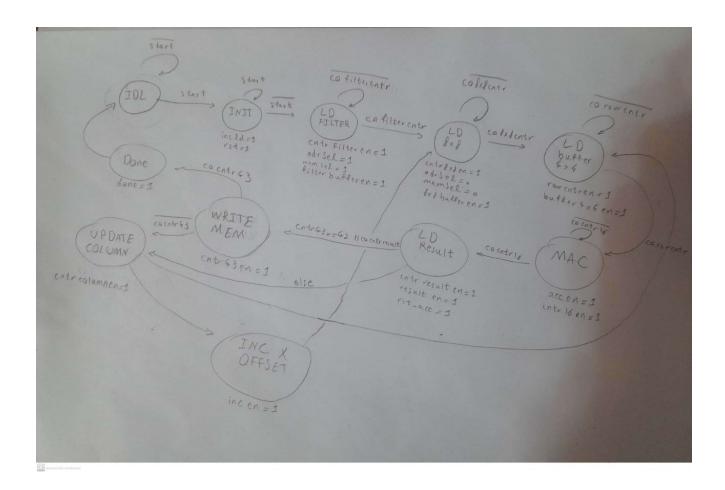

تغییرات بین نسخه اولیه و نهایی: یک استیت جدا مخصوص آپدیت کردن مقدار کانتر شده و از استیت MAC به نوشتن مموری یا آپدیت کردن کانتر میرویم. از نوشتن مموری هم یا به finish میرویم و یا به همان استیت آپدیت کردن کانتر. آپدیت کردن کانتر هم یا به زیاد کردن آفست x میرود و یا به استیت لود بافر 4*4 بر میگردد. باقی استیتها از نظر منطق مانند قبل هستند و صرفا در جزییات سیگنالهای کنترلی تفاوتهای ریزی وجود دارد.